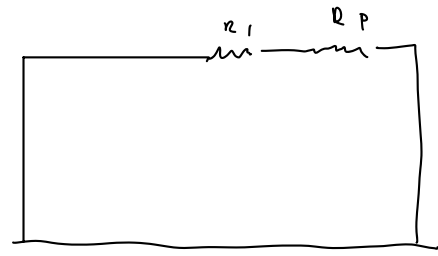


①

$$R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{40} + \frac{1}{120}} = 30 \Omega$$



$$V - IR_1 - IR_p = 0$$

$$V_1 = 0.2 \cdot 20 \Omega = 4 \text{ V}$$

$$10 = I(R_1 + R_p) = I 50 \Omega$$

$$I = 0.2 \text{ A}$$

R_p getting 6 V

$$V_2 = V_3 = 6 \text{ V}$$

②

$$V_I - 1.2 \text{ A} \cdot 500 \Omega - I_2 \cdot 50 \Omega = 0$$

$$V_I - 1.2 \text{ A} \cdot 500 \Omega - I_3 \cdot 100 \Omega = 0$$

$$I_2 + I_3 = 1.2 \text{ A}$$

$$\Rightarrow V_I = 640 \text{ V} , \quad I_2 = 0.8 \text{ A} , \quad I_3 = 0.4 \text{ A}$$

③

a)

C_1 and L_1 are in parallel, R are in series

$$Z = R_1 + \frac{1}{i\omega C} + \frac{1}{i\omega L}$$

b)

by similarly taken, C_2 are in series, R_2 and L_2 are in parallel

$$Z = \frac{1}{i\omega C} + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{i\omega L}}$$

④

$$\begin{aligned} V_C &= \frac{Z_C}{Z_C + Z_R} V_{in} \\ &= \frac{-i/\omega C}{R - i/\omega C} V_{in} \\ &= \frac{1}{i\omega RC + 1} V_{in} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= R \cdot C = 10000 \Omega \cdot 0.01 \times 10^{-6} F \\ &= 10^{-4} s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |V_C/V_{in}| &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 (10^{-4} s)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\omega = 10000 s^{-1}$$

no pass because power drop by $\frac{1}{2}$